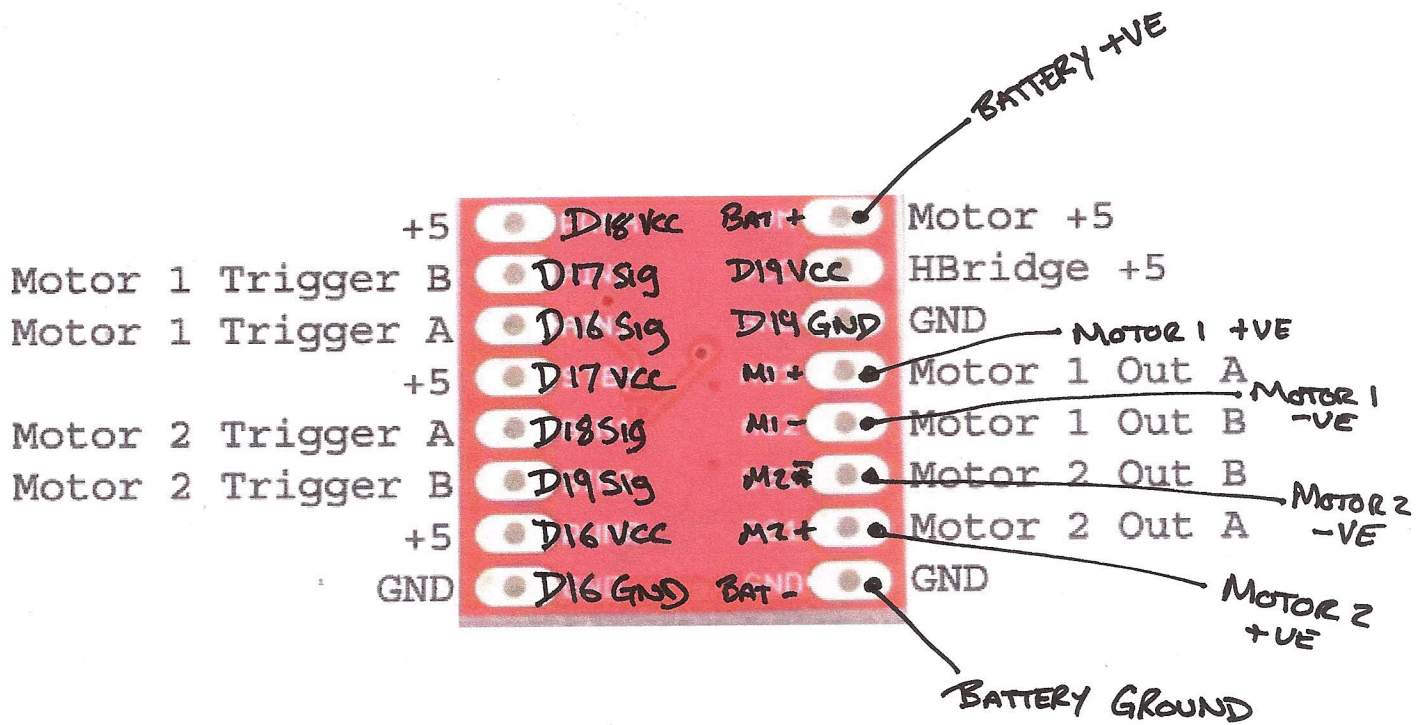


D16, D17, D18 + D19.

4 x Servo extensions.

TB6612 FNG Motor Controller  
Project Hearoid



Left Trigger A = D16  
Left Trigger B = D17  
Right Trigger A = D18  
Right Trigger B = D19

D16 VCC - PWM B  
D16 GND - Ground (Bottom left).  
D16 SIG - AI<sub>n</sub> 1.  
D17 VCC - STBY  
D17 GND - Not Connected.  
D17 SIG - AI<sub>n</sub> 2  
D18 VCC - PWM A  
D18 GND - Not Connected  
D18 SIG - BI<sub>n</sub> 1  
D19 VCC - VCC  
D19 GND - GND (Right, 3 down).  
D19 SIG - BI<sub>n</sub> 2